
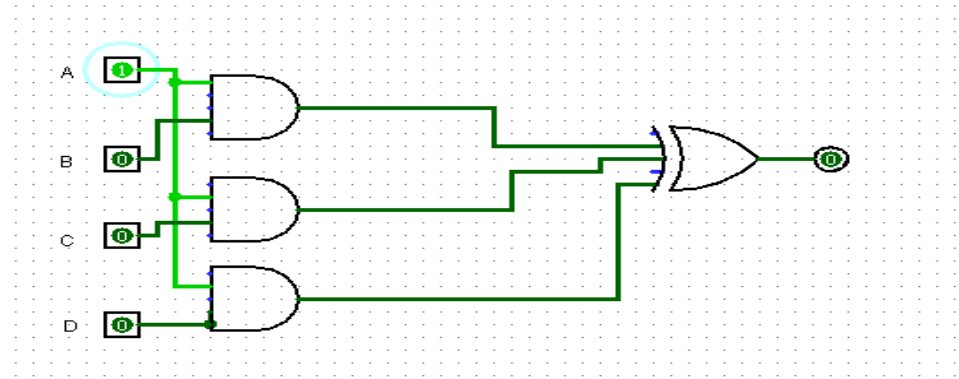


A	B	C	D	SIRENE
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

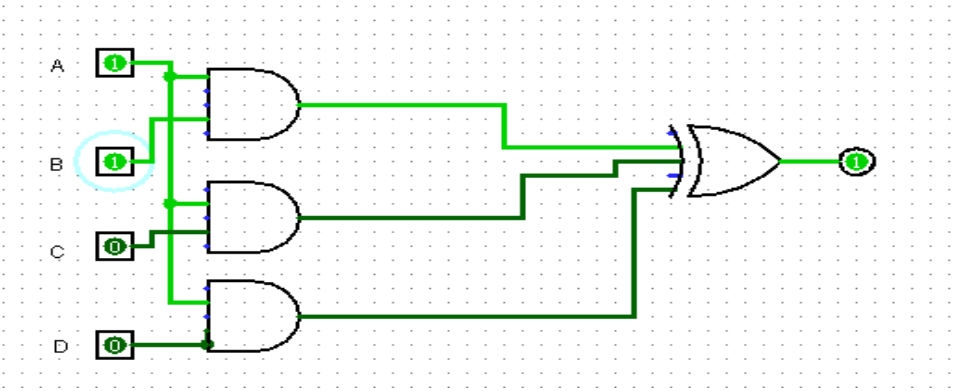PORTA A ABERTA MANDANDO ENERGIA PARA TODOS OS SENSORES




SENSOR 1 (B) ATIVO, SIRENE TOCA



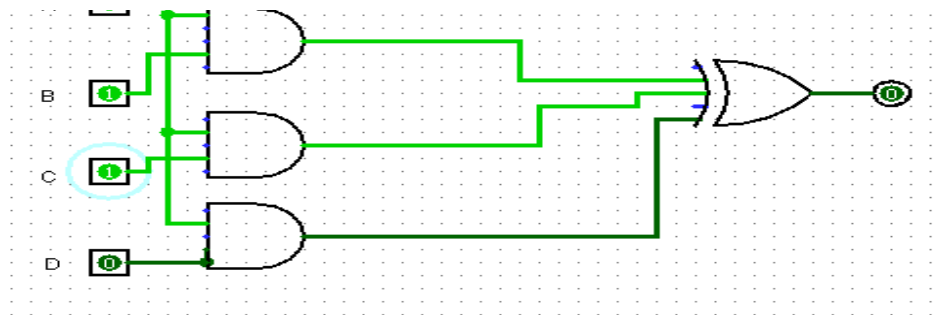SENSOR 1 (B) E SENSOR 2 (C) ATIVOS, SIRENE NÃO TOCA





SENSOR 1 (B), SENSOR 2 (C) E SENSOR 3 (D) ATIVOS, SIRENE NÃO TOCA

